

	Circuits linéaires du premier ordre		
Circuit étudiés	RC soumis à un échelon de tension	RC en régime libre	RL soumis à un échelon de tension
Schéma de circuit			
Mise en équation			
Forme canonique de l'équation			
Expression de $u_c(t)$ ou $u_L(t)$			
Allure d'évolution de $u_c(t)$ ou $u_L(t)$			
Expression de $i(t)$			
Allure d'évolution de $i(t)$			
Aspect énergétique			

	Circuits linéaires du second ordre		
Circuit étudiés	LC en régime libre	RLC en régime libre	RLC soumis à un échelon de tension
Schéma de circuit			
Mise en équation			
Forme canonique de l'équation			
Expression de $u_c(t)$			
Allure d'évolution de $u_c(t)$			
Expression de $i(t)$			
Allure d'évolution de $i(t)$			
Aspect énergétique			