 


# 可编程控制器原理及应用

## 梯形图




## 语句表

网络 1  
LD I0.0 //装载常开触点  
= Q0.0 //输出线圈

网络 2  
LDN I0.0 //装载常闭触点  
= M0.0 //输出线圈

# 可编程控制器原理及应用

 


网络 1

LD I0.0 //装载常开触点  
 A M0.0 //与常开触点  
 = Q0.0 //输出线圈

网络 2

LD Q0.0 //装载常开触点  
 AN I0.1 //与常闭触点  
 = M0.0 //输出线圈  
 A T37 //与常开触点  
 = Q0.1 //输出线圈

# 可编程控制器原理及应用

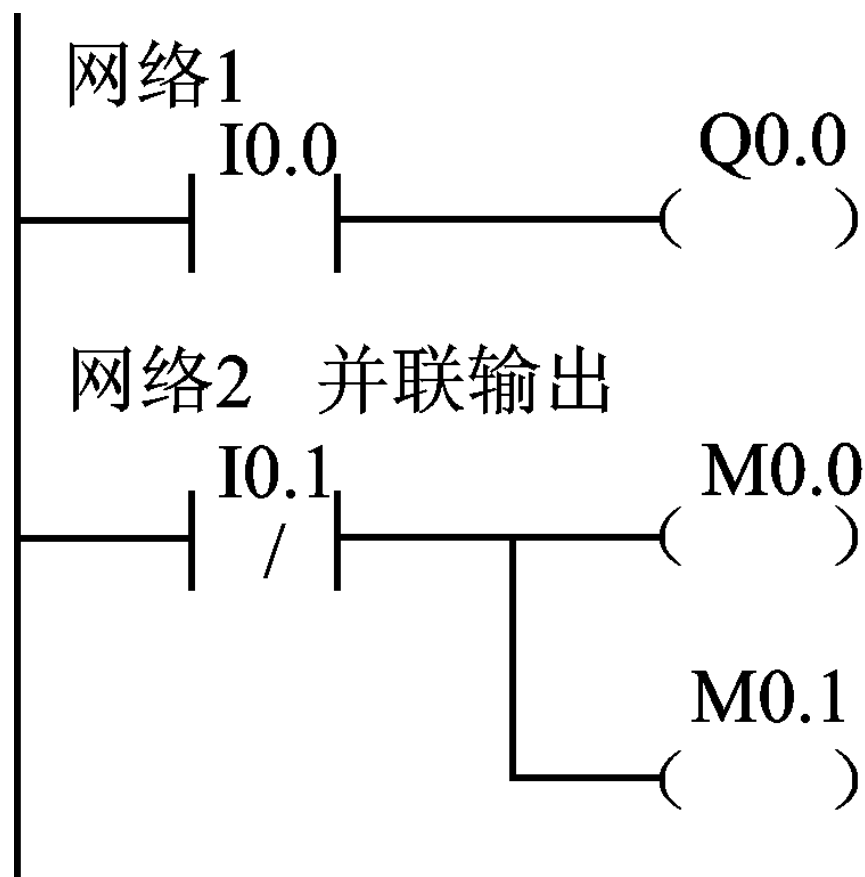


(a) 梯形图

LD	I0.0
=	Q0.0
LDN	I0.1
=	M0.0
=	M0.1

(b) 语句表

# 可编程控制器原理及应用

梯形图

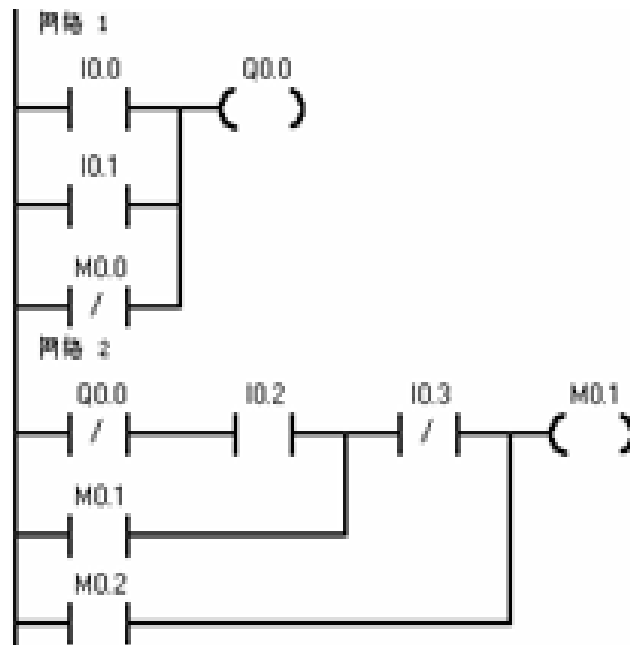

网络1

```


LD      I0.0
O       I0.1
ON      M0.0
=       Q0.0
  
```

网络2

```

LDN     Q0.0
A       0.2
O       M0.1
AN      I0.3
O       M0.2
=       M0.1
  
```

# 可编程控制器原理及应用

 

```
LD    IO.0
LD    IO.1
LD    IO.3
CTUD  C50,+4
LD    C50
=     Q0.0
```

# 可编程控制器原理及应用

## 电路块的串联指令ALD


ALD: 块“与”操作  
用于并联电路块的串联连接

什么是并联电路块？  
两条以上支路并联形成的电路叫并联电路块

# 可编程控制器原理及应用

○

梯形图

 

○

语句表

LD	I1.0	//装入常开触点
O	I1.1	//或常开触点
LD	I1.2	//装入常开触点
O	I1.3	//或常开触点
ALD		//块与操作
=	Q0.0	//输出线圈

## 使用说明

在块电路开始时要使用**LD**和**LDN**指令

在每完成一次块电路的串联连接后要写上**ALD**指令

**ALD**指令无操作数

# 可编程控制器原理及应用

## 电路块的并联指令OLD


OLD: 块“或”操作  
用于串联电路块的并联连接

什么是串联电路块？

两个以上触点串联形成的支路叫串联电路块



# 可编程控制器原理及应用

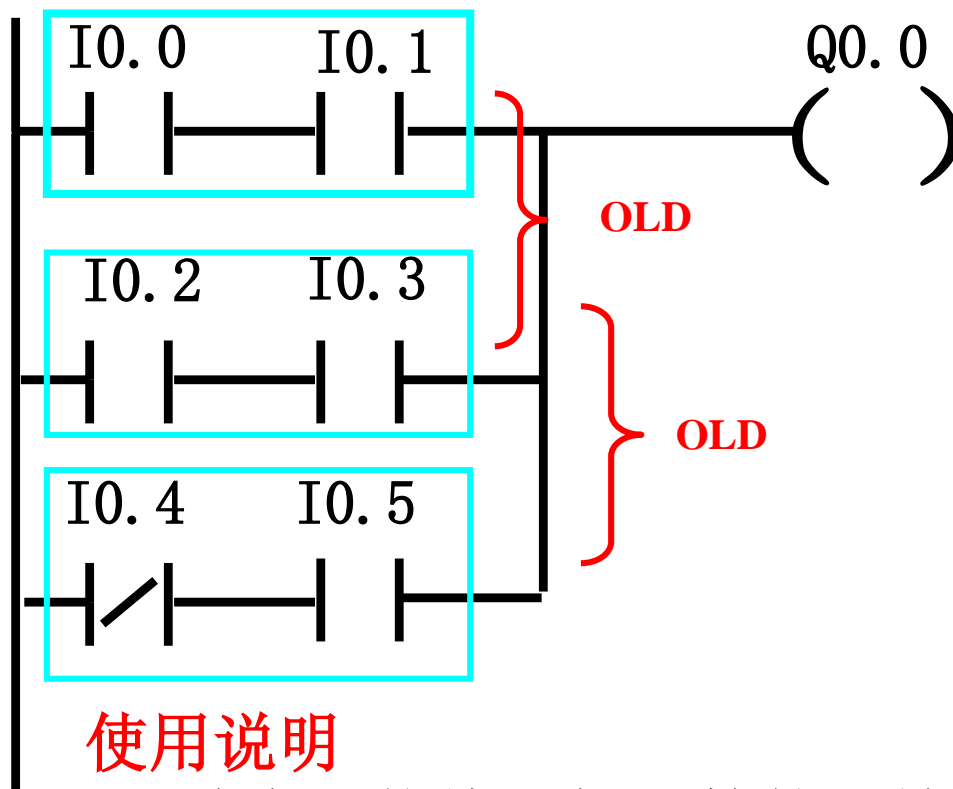

```

LD      I0.0
A      I0.1
LD      I0.2
A      I0.3
OLD
LDN     I0.4
A      I0.5
OLD
=       Q0.0
  
```


## 使用说明

除在网络块逻辑运算的开始使用LD或LDN指令外，在块电路的开始也要使用LD和LDN指令

每完成一次块电路的并联时要写上OLD指令

**OLD指令无操作数**

# 可编程控制器原理及应用

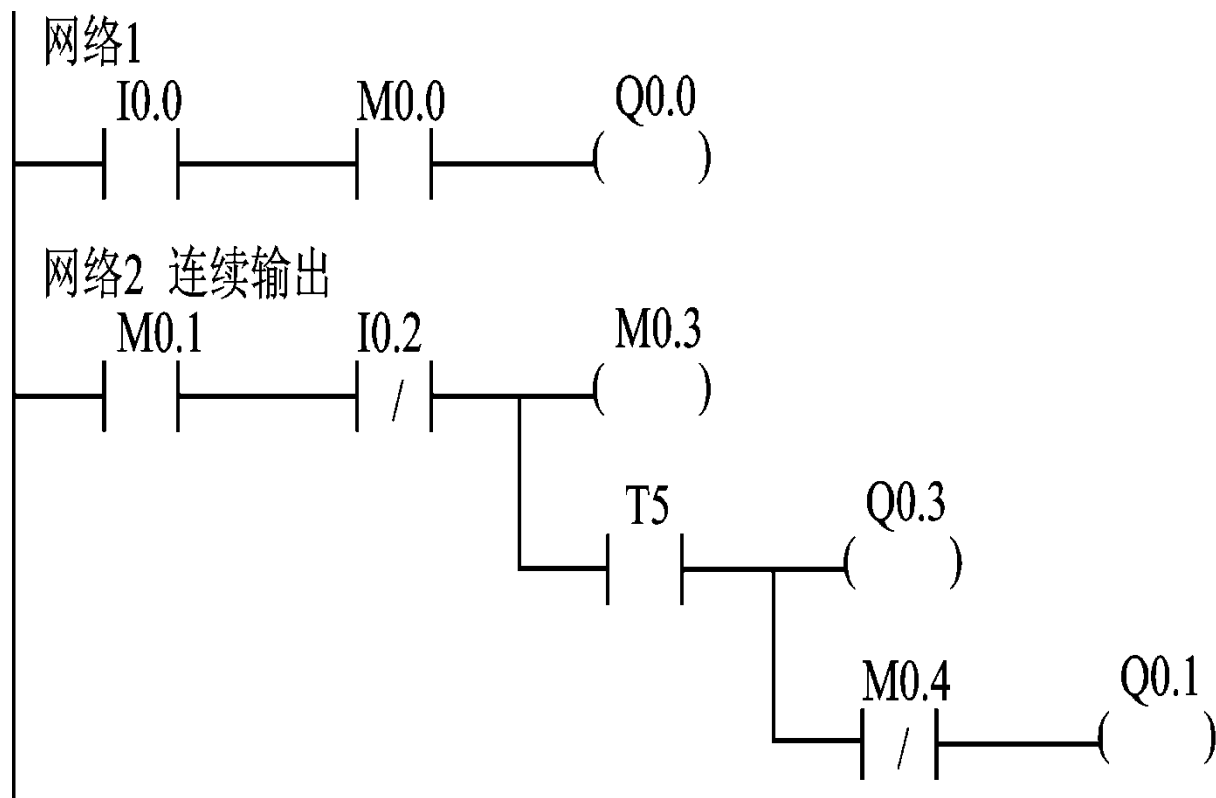

(a) 梯形图

LD	I0.0
A	M0.0
=	Q0.0
LD	M0.1
AN	I0.2
=	M0.3
A	T5
=	Q0.3
AN	M0.4
=	Q0.1

(b) 语句表

## 堆栈指令

又称多分支回路指令

S7-200CN系列PLC使用一个9层堆栈来处理所有逻辑操作。堆栈是一组能够存储和取出数据的暂存单元，其特点是“先进后出”。每一次进行入栈操作，新值放入栈顶，栈底值丢失；每一次进行出栈操作，栈顶值出栈，第2级堆栈内容上升到栈顶，栈底自动生成随机数。逻辑堆栈指令主要用来完成对触点进行复杂的连接

## 堆栈指令

程序中使用堆栈指令的目的：  
处理2路以上的多分支电路

LD装载指令是从梯形图最左侧母线画起的  
如果要生成一条分支的母线  
则需要利用语句表的栈操作指令来描述

## LPS：入栈指令(分支电路开始指令)

作用：运算存储。

从梯形图中的分支结构中可以形象地看出，它用于生成一条新的母线，其左侧为原来的主逻辑块，右侧为新的从逻辑块，因此可以直接编程。从堆栈使用上来讲，LPS指令的作用是把栈顶值复制后压入堆栈。

# 可编程控制器原理及应用

## LRD: 读栈指令

作用：读出存储。中间分支电路使用。

在梯形图分支结构中，当新母线左侧为主逻辑块时，LPS开始右侧的第一个从逻辑块编程，LRD开始第二个以后的从逻辑块编程。从堆栈使用上来讲，LRD读取最近的LPS压入堆栈的内容，而堆栈本身不进行Push和Pop工作。

# 可编程控制器原理及应用


## LPP：出栈指令

作用：读出存储或复位。 分支电路结束指令。

在梯形图分支结构中，LPP用于LPS产生的新母线右侧的最后一个从逻辑块编程，它在读完离它最近的LPS压入堆栈内容同时复位该条新母线。从堆栈使用上来讲，LPP把堆栈弹出一级，堆栈内容依次上移。


# 可编程控制器原理及应用

图5.4 LPS, LRD, LPP指令的操作过程

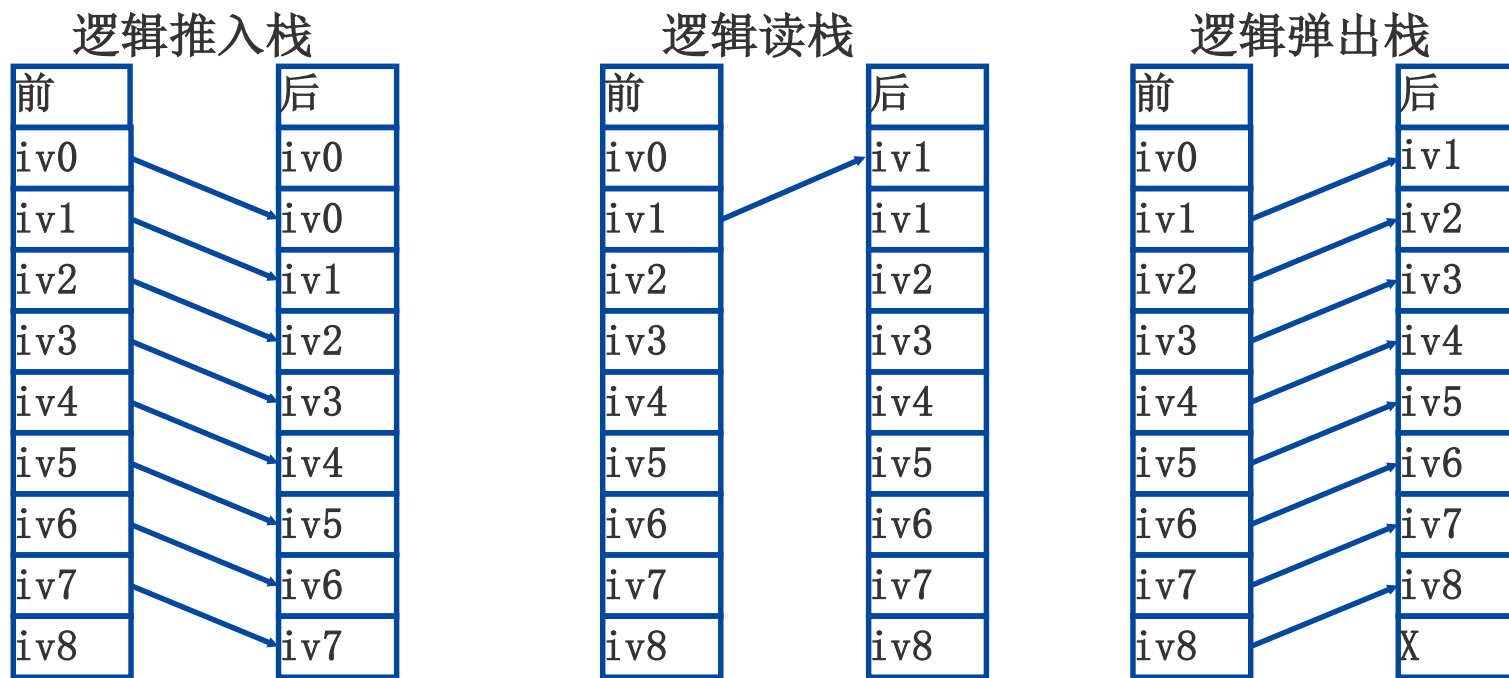



# 可编程控制器原理及应用

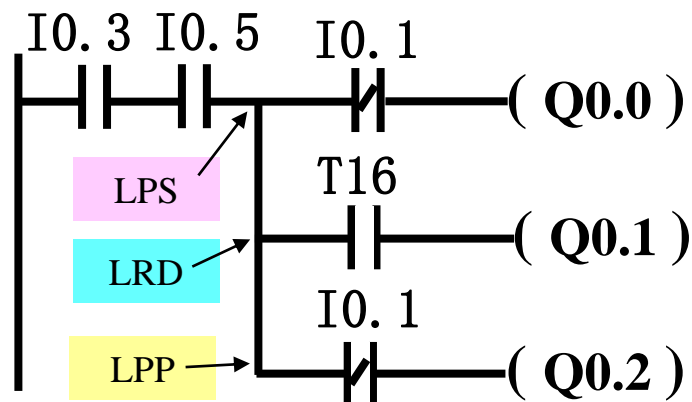

**LPS:** 复制栈顶第0层的值，向下压一层

**LRD:** 复制第1层的值，装到第0层

**LPP:** 将第0层的值弹出，其他层依次上移一层

## 助记符语句表

LD I0.3

A I0.5

**LPS**

AN I0.1

= Q0.0

**LRD**

A T16

= Q0.1

**LPP**

AN I0.1

= Q0.2

BUCT

# 可编程控制器原理及应用

## 逻辑堆栈操作指令

- LPS (Logic Push)  
逻辑入栈指令（分支电路开始指令）
- LRD (Logic Read)  
逻辑读栈指令。
- LPP (Logic Pop)  
逻辑出栈指令（分支电路结束指令）


# 可编程控制器原理及应用

## 使用说明

- 由于受堆栈空间的限制（9层堆栈），LPS、LPP指令连续使用时应少于9次
- LPS和LPP指令必须成对使用，它们之间可以使用LRD指令。
- LPS、LRD、LPP指令无操作数
- 使用LPS、LPP指令时  
如果其后是单个触点  
    使用A或AN指令  
如果其后是电路块  
    则在电路块的起始点用LD或LDN指令  
    然后使用块指令

# 可编程控制器原理及应用

例1：一层堆栈

 

指令表


1	LD	I0.0
2	A	I0.1
3	LPS	→ 入栈

# 可编程控制器原理及应用

例1：一层堆栈


指令表

1	LD	I0.0
2	A	I0.1
3	LPS	
4	A	I0.2
5	=	Q0.0
6	LPP	→ 出栈
7	=	Q0.1

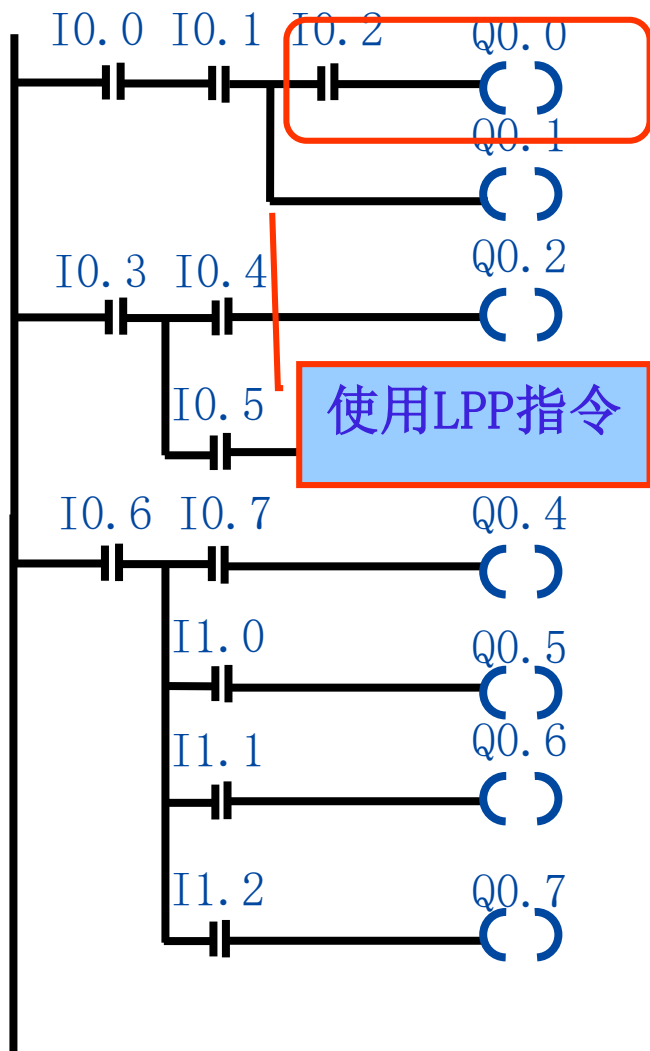

# 可编程控制器原理及应用

例1：一层堆栈

 


指令表

			13	A	I0.5
1	LD	I0.0	14	=	Q0.3
2	A	I0.1			
3	LPS				
4	A	I0.2			
5	=	Q0.0			
6	LPP				
7	=	Q0.1			
8	LD	I0.3			
9	LPS				
10	A	I0.4			
11	=	Q0.2			
12	LPP				

# 可编程控制器原理及应用

例1：一层堆栈

 


指令表

			13	A	I0.5
1	LD	I0.0	14	=	Q0.3
2	A	I0.1	15	LD	I0.6
3	LPS		16	LPS	
4	A	I0.2	17	A	I0.7
5	=	Q0.0	18	=	Q0.4
6	LPP				
7	=	Q0.1			
8	LD	I0.3			
9	LPS				
10	A	I0.4			
11	=	Q0.2			
12	LPP				

# 可编程控制器原理及应用

## 例1：一层堆栈

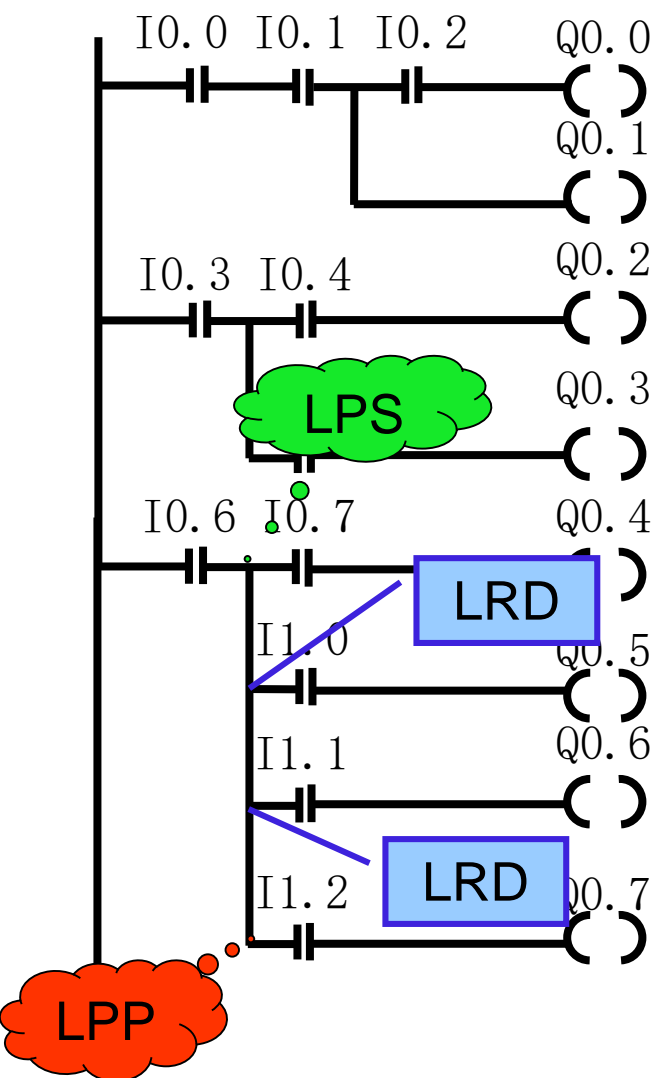

指令表			13	A	I0.5
1	LD	I0.0	14	=	Q0.3
2	A	I0.1	15	LD	I0.6
3	LPS		16	LPS	
4	A	I0.2	17	A	I0.7
5	=	Q0.0	18	=	Q0.4
6	LPP		19	LRD	——→读栈
7	=	Q0.1	20	A	I1.0
8	LD	I0.3	21	=	Q0.5
9	LPS		22	LRD	——→读栈
10	A	I0.4	23	A	Q1.1
11	=	Q0.2	24	=	Q0.6
12	LPP		25	LPP	
			26	A	I1.2
			27	=	Q0.7
					BUCT




# 可编程控制器原理及应用

例2：一层堆栈(并用ALD、OLD指令)


指令表

1	LD	I0.0
2	LPS	
3	LD	I0.1
4	O	I0.2
5	ALD	
6	=	Q0.0

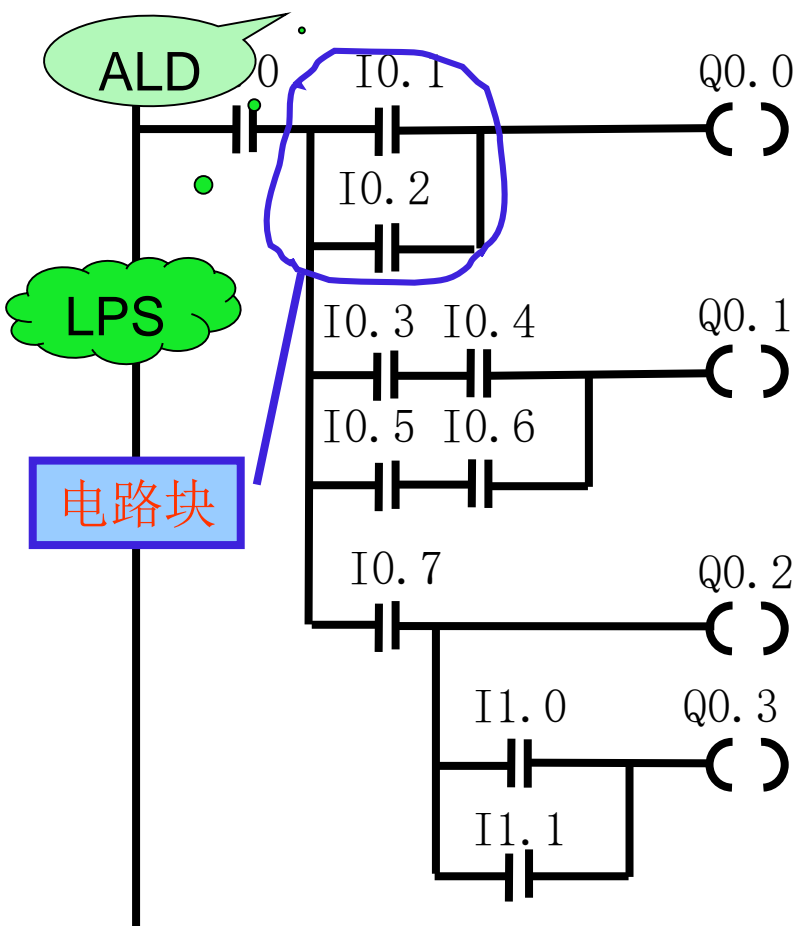

# 可编程控制器原理及应用

例2：一层堆栈(并用ALD、OLD指令)

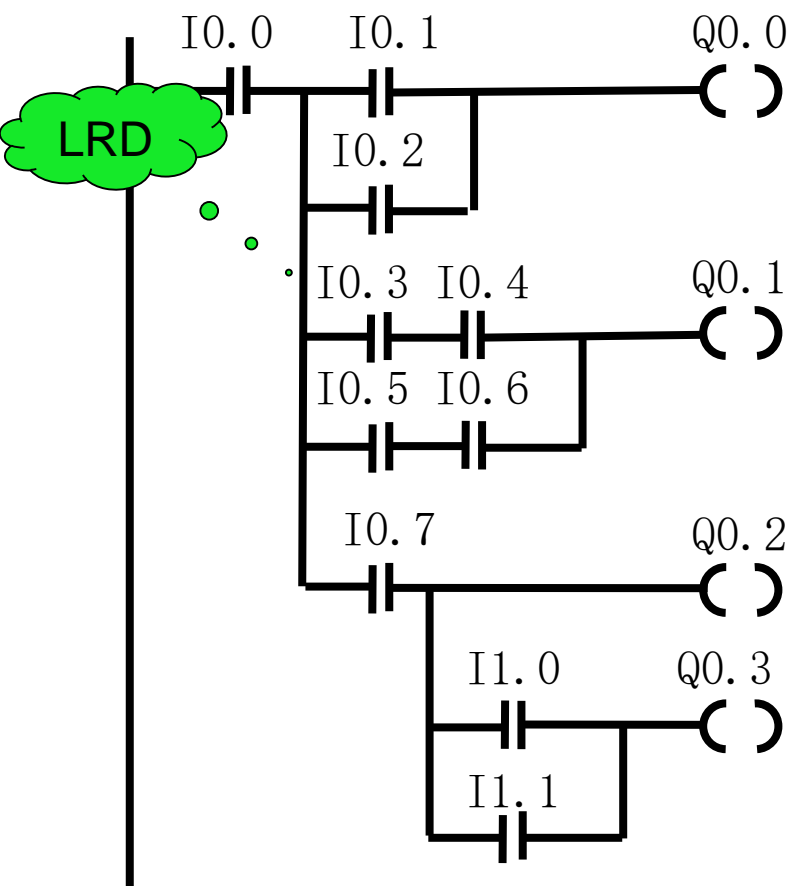


指令表

1	LD	I0.0
2	LPS	
3	LD	I0.1
4	O	I0.2
5	ALD	
6	=	Q0.0

# 可编程控制器原理及应用

例2：一层堆栈(并用ALD、OLD指令)

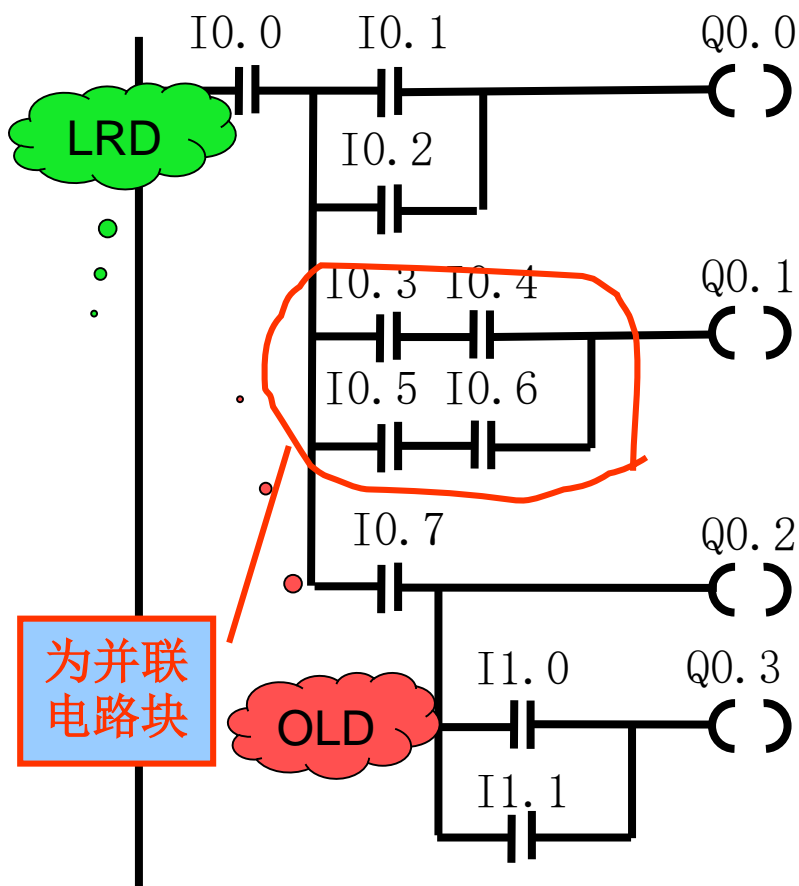


指令表

1	LD	I0.0
2	LPS	
3	LD	I0.1
4	O	I0.2
5	ALD	
6	=	Q0.0
7	LRD	
8	LD	I0.3
9	A	I0.4
10	LD	I0.5
11	A	I0.6
12	OLD	

# 可编程控制器原理及应用

例2：一层堆栈(并用ALD、OLD指令)

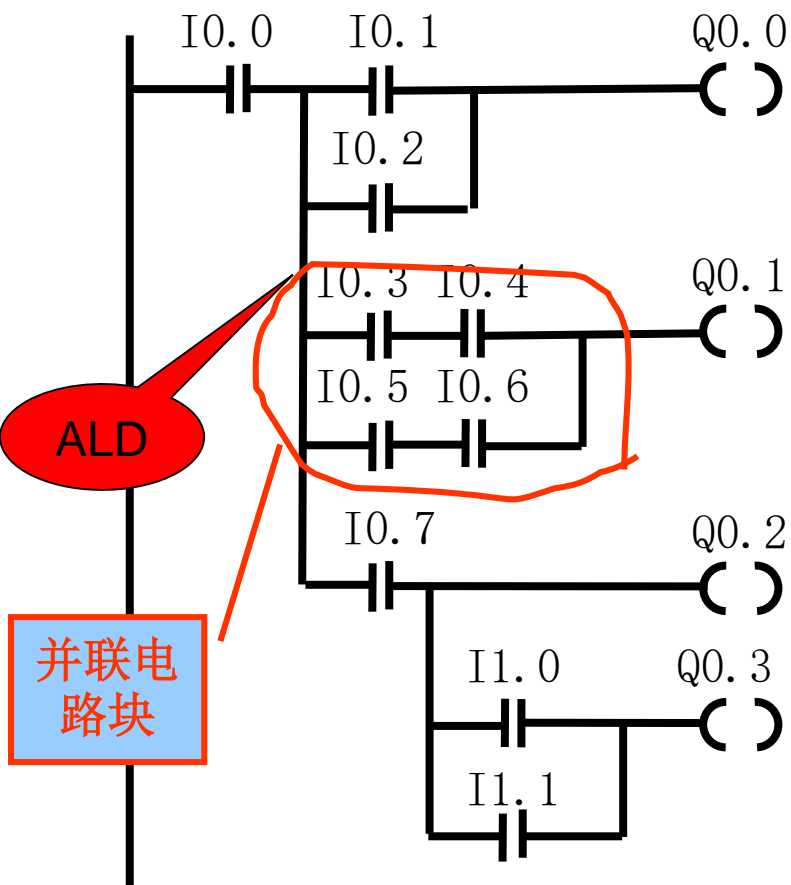

指令表


1	LD	I0.0
2	LPS	
3	LD	I0.1
4	A	I0.2
5	ALD	
6	=	Q0.0
7	LRD	
8	LD	I0.3
9	A	I0.4
10	LD	I0.5
11	A	I0.6
12	OLD	

# 可编程控制器原理及应用

例2：一层堆栈(并用ALD、OLD指令)


指令表

1	LD	I0.0	13	ALD	
2	LPS		14	=	Q0.1
3	LD	I0.1			
4	A	I0.2			
5	ALD				
6	=	Q0.0			
7	LRD				
8	LD	I0.3			
9	A	Q0.4			
10	LD	Q0.5			
11	A	Q0.6			
12	OLD				

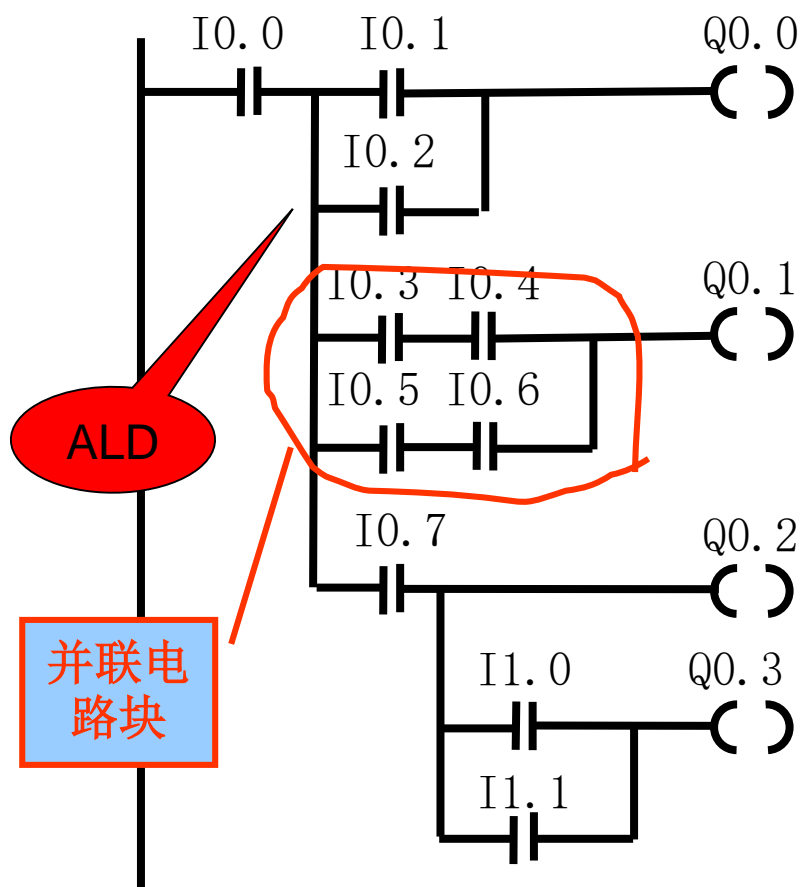

# 可编程控制器原理及应用

例2：一层堆栈(并用ALD、OLD指令)

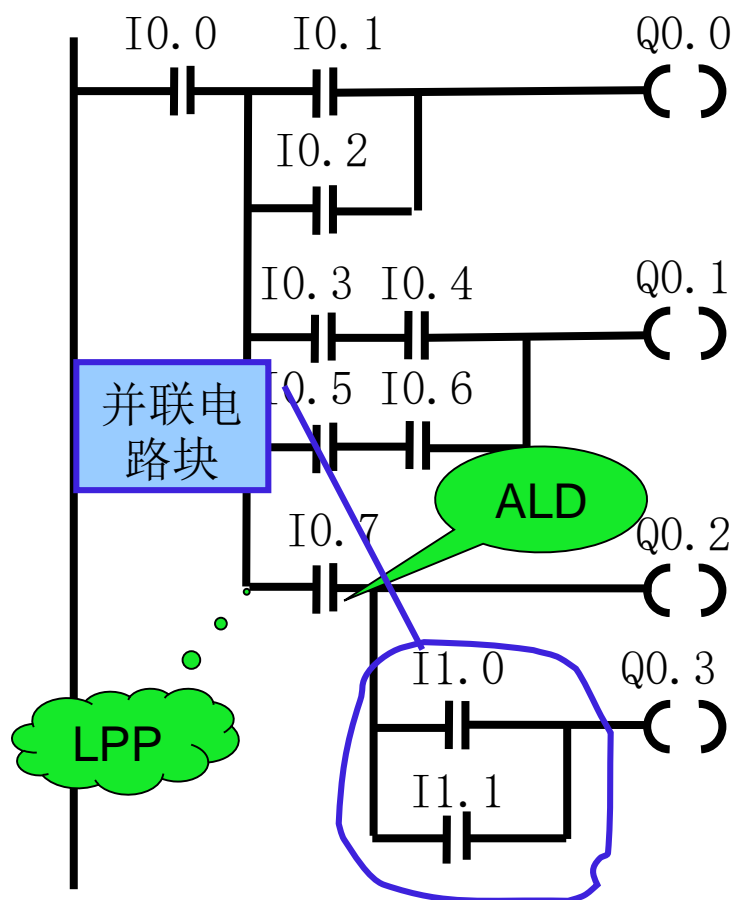

指令表

1	LD	I0.0	13	ALD	
2	LPS		14	=	Q0.1
3	LD	I0.1	15	LPP	
4	O	I0.2	16	A	I0.7
5	ALD		17	=	Q0.2
6	=	Q0.0	18	LD	I1.0
7	LRD		19	O	I1.1
8	LD	I0.3	20	ALD	
9	A	I0.4	21	=	Q0.3
10	LD	I0.5	22	MEND	
11	A	I0.6			
12	OLD				


连续输出形式

# 可编程控制器原理及应用


## 例3：二层堆栈

### 指令表

1 LD I0.1

 

# 可编程控制器原理及应用

 

例3：二层堆栈

指令表

1 LD I0.1




# 可编程控制器原理及应用

## 例3：二层堆栈

### 指令表

- 1 LD I0.1
- 2 LPS → 第一层入栈
- 3 A I0.2

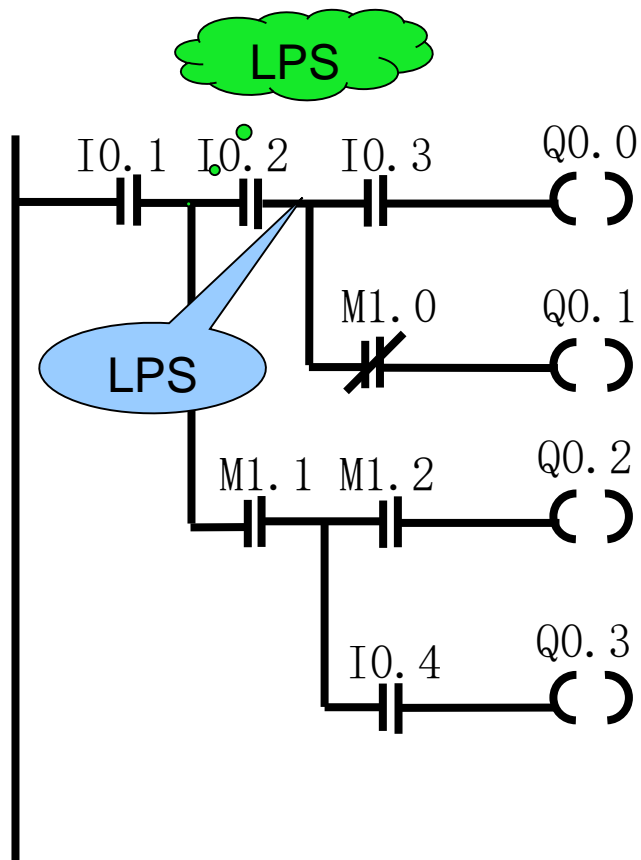


# 可编程控制器原理及应用

## 例3：二层堆栈

### 指令表

- |   |     |      |       |
|---|-----|------|-------|
| 1 | LD  | I0.1 |       |
| 2 | LPS | →    | 第一层入栈 |
| 3 | A   | I0.2 |       |
| 4 | LPS | →    | 第二层入栈 |
| 5 | A   | I0.3 |       |
| 6 | =   | Q0.0 |       |
| 7 | LPP | →    | 第二层出栈 |
| 8 | AN  | M1.0 |       |
| 9 | =   | Q0.1 |       |

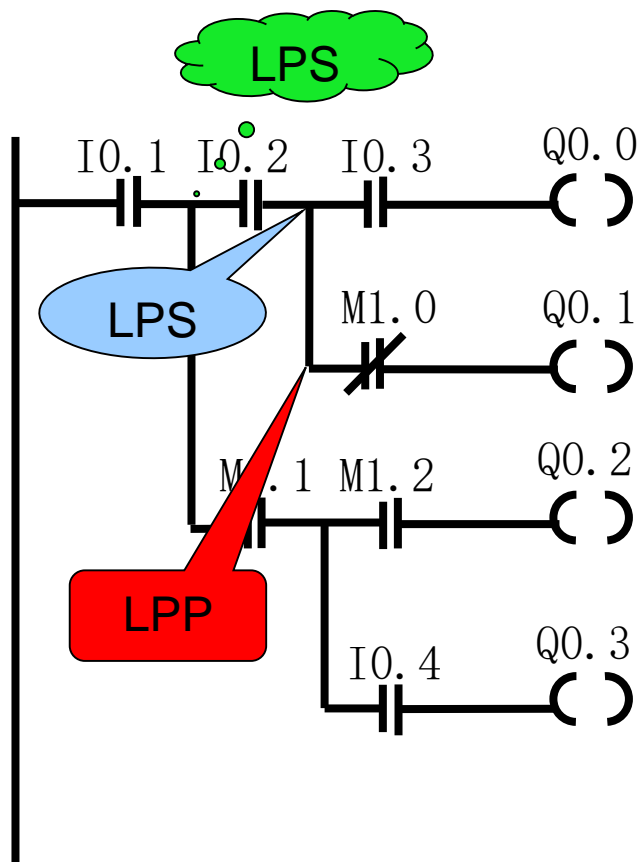


# 可编程控制器原理及应用

例3：二层堆栈

指令表

1	LD	I0.1	12	LPS	——→第二层入栈
2	LPS		13	A	M1.2
3	A	I0.2	14	=	Q0.2
4	LPS		15	LPP	——→第二层出栈
5	A	I0.3	16	A	I0.4
6	=	Q0.0	17	=	Q0.3
7	LPP		18	MEND	
8	AN	M1.0			
9	=	Q0.1			
10	LPP				——→第一层出栈
11	A	M1.1			

 


# 可编程控制器原理及应用


## 例3：二层堆栈

### 指令表

1	LD	I0.1	12	LPS	
2	LPS		13	A	M1.2
3	A	I0.2	14	=	Q0.2
4	LPS		15	LPP	
5	A	I0.3	16	A	I0.4
6	=	Q0.0	17	=	Q0.3
7	LPP		18	MEND	
8	AN	M1.0			
9	=	Q0.1			
10	LPP				
11	A	M1.1			

 

# 可编程控制器原理及应用

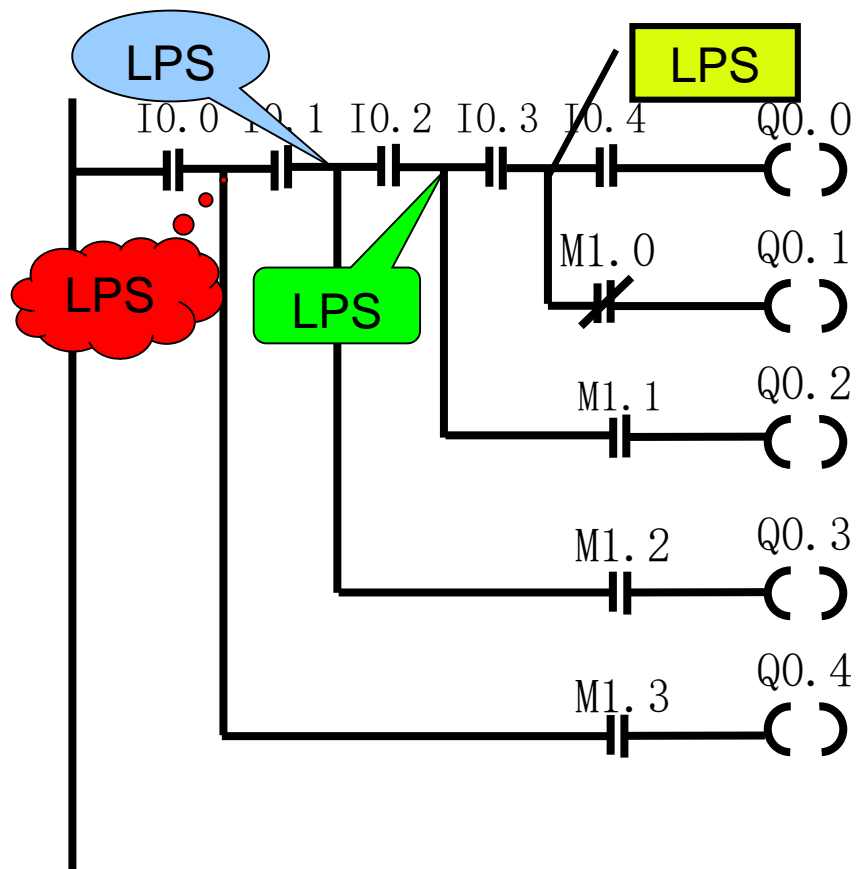


例4：四层堆栈

指令表

1	LD	I0.0
2	LPS	
3	A	I0.1
4	LPS	
5	A	I0.2
6	LPS	
7	A	I0.3
8	LPS	
9	A	I0.4
10	=	Q0.0

# 可编程控制器原理及应用

例4：四层堆栈

 


指令表

			11	LPP
1	LD	IO.0	12	AN M1.0
2	LPS		13	= Q0.1
3	A	IO.1	14	LPP
4	LPS		15	A M1.1
5	A	IO.2	16	= Q0.2
6	LPS		17	LPP
7	A	IO.3	18	A M1.2
8	LPS		19	= Q0.3
9	A	IO.4	20	LPP
10	=	Q0.0	21	A M1.3
			22	= Q0.4

# 可编程控制器原理及应用

例4：四层堆栈

 


指令表

指令表			11	LPP	
1	LD	I0.0	12	AN	M1.0
2	LPS		13	=	Q0.1
3	A	I0.1	14	LPP	
4	LPS		15	A	M1.1
5	A	I0.2	16	=	Q0.2
6	LPS		17	LPP	
7	A	I0.3	18	A	M1.2
8	LPS		19	=	Q0.3
9	A	I0.4	20	LPP	
10	=	Q0.0	21	A	M1.3
			22	=	Q0.4

# 可编程控制器原理及应用

## 例5：练习

 


## I/O分配表

SB1	停止按钮	I0.0
SB2	启动按钮1	I0.1
SB3	启动按钮2	I0.2
SB4	启动按钮3	I0.3
KM1	接触器	Q0.0
KM2	接触器	Q0.1
KM3	接触器	Q0.2




# 可编程控制器原理及应用

## 例5：练习

 


接线图

 


# 可编程控制器原理及应用

## 例5：练习

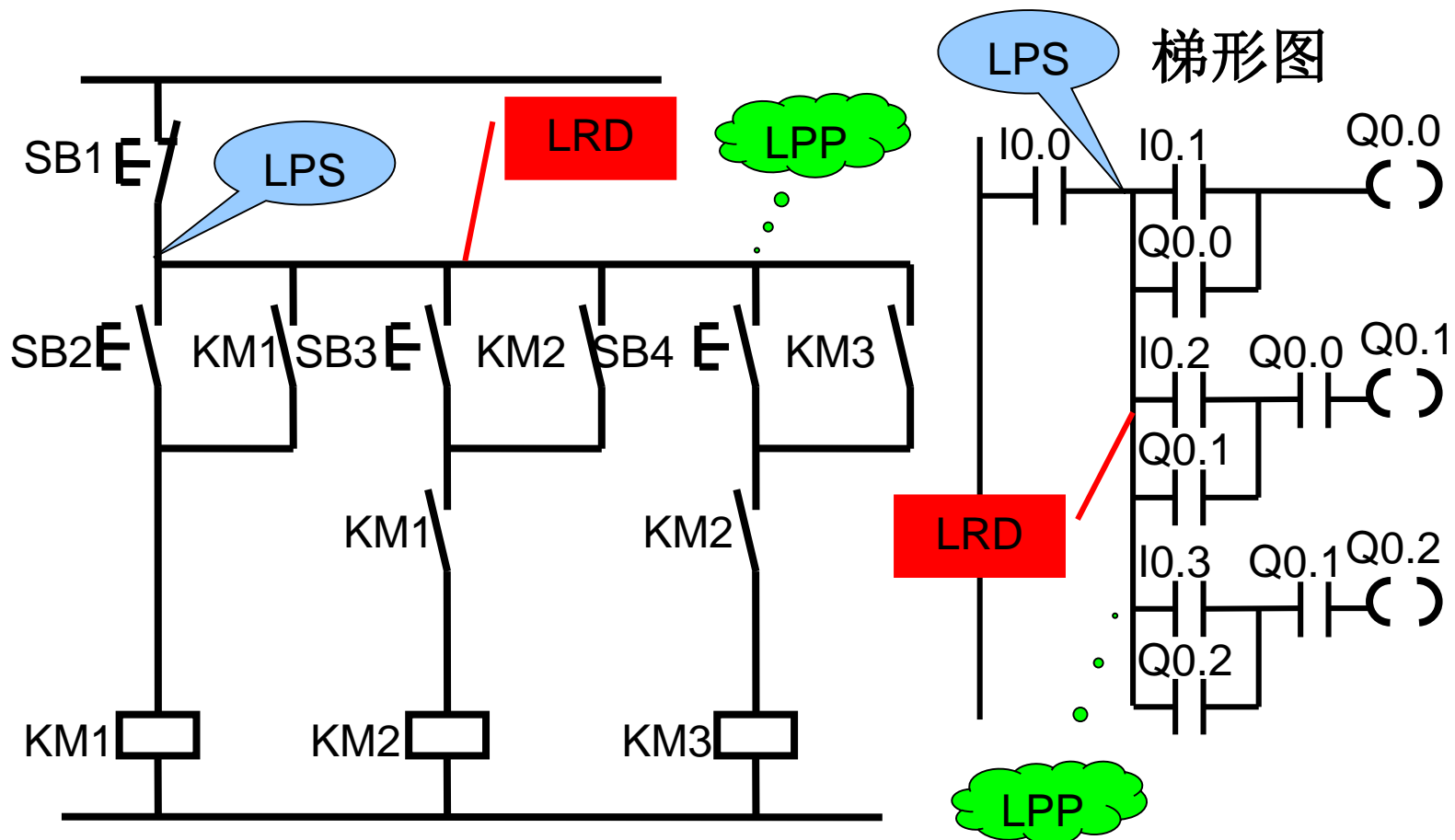

# 可编程控制器原理及应用

## 例5: 练习

 


## 梯形图

1	LD	I0.0	12	=	Q0.1
2	LPS		13	LPP	
3	LD	I0.1	14	LD	I0.2
4	O	Q0.0	15	O	Q0.2
5	ALD		16	ALD	
6	=	Q0.0	17	A	Q0.1
7	LRD		18	=	Q0.2
8	LD	I0.2	19	MEND	
9	O	Q0.1			
10	ALD				
11	A	Q0.0			

# 可编程控制器原理及应用

网络1 LPS、LRD、LPP指令使用举例1

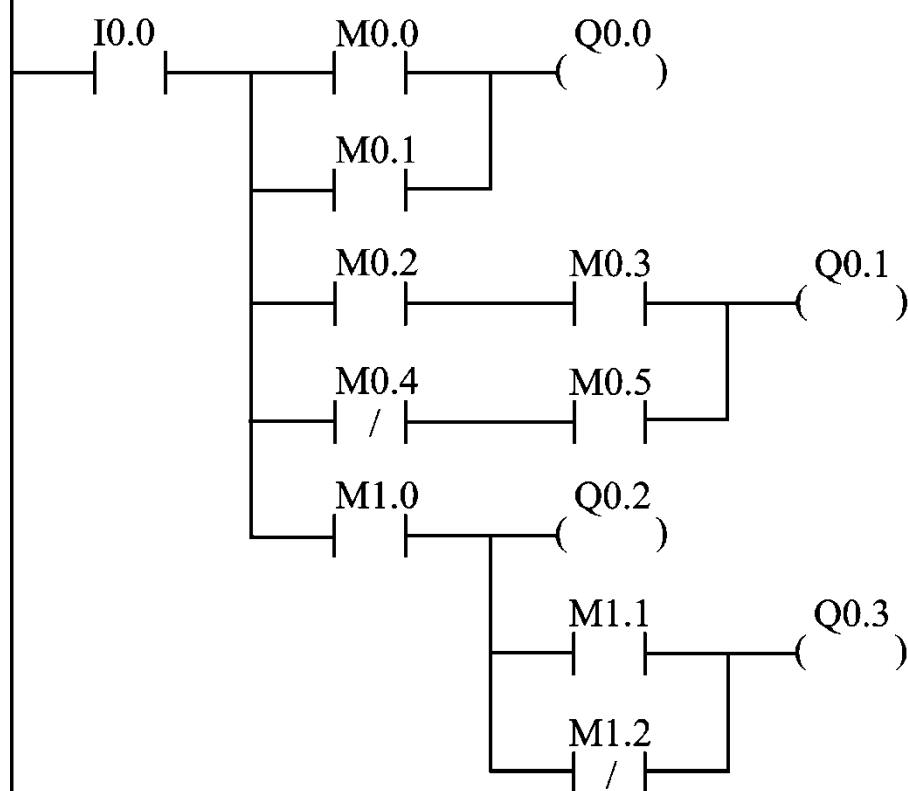


(a) 梯形图

```

LD      I0.0
LPS
LD      M0.0
O       M0.1
ALD
=       Q0.0
LRD
LD      M0.2
A       M0.3
LDN     M0.4
A       M0.5
OLD
ALD
=       Q0.1
LPP
A       M1.0
=       Q0.2
LD      M1.1
ON      M1.2
ALD
=       Q0.3
  
```

(b) 语句表

# 可编程控制器原理及应用

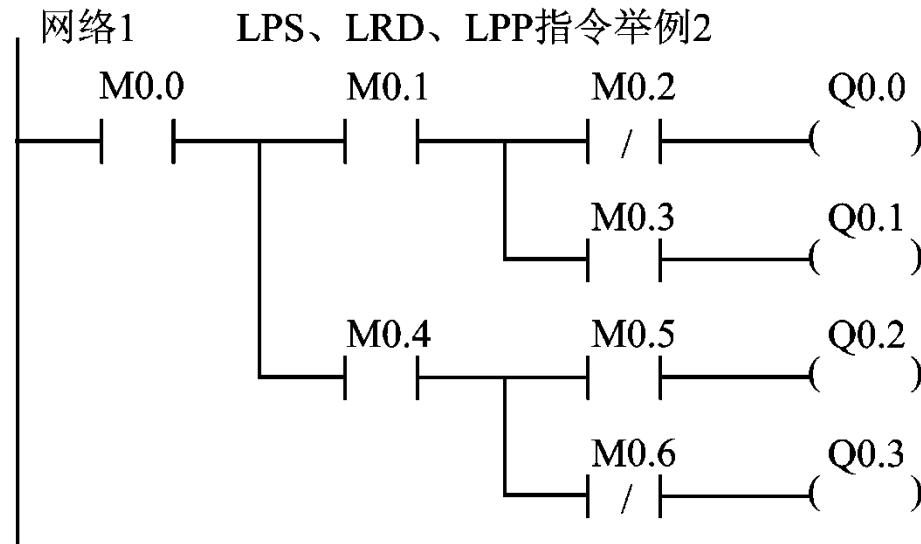


(a) 梯形图

LD	M0.0
LPS	
A	M0.1
LPS	
AN	M0.2
=	Q0.0
LPP	
A	M0.3
=	Q0.1
LPP	
A	M0.4
LPS	
A	M0.5
=	Q0.2
LPP	
AN	M0.6
=	Q0.3

(b) 语句表

# 可编程控制器原理及应用

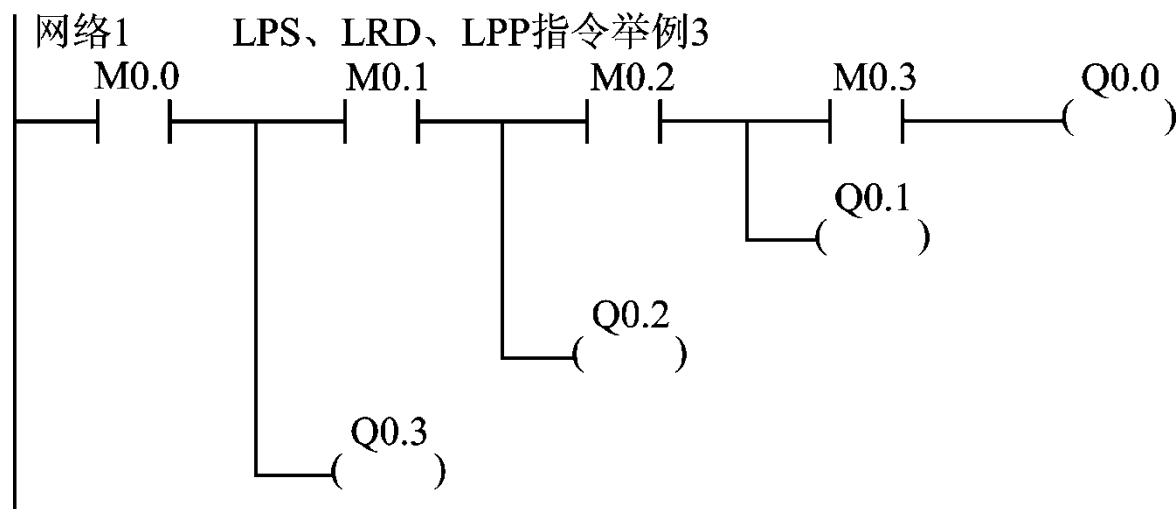

(a) 梯形图


LD	M0.0
LPS	
A	M0.1
LPS	
A	M0.2
LPS	
A	M0.3
=	Q0.0
LPP	
=	Q0.1
LPP	
=	Q0.2
LPP	
=	Q0.3

(b) 语句表

# 可编程控制器原理及应用

输入设备		PLC输入继电器	输出设备		PLC继电器输出
代号	功能		代号	功能	
SB1	启动按钮	I0.0	KM1	电源接触器	Q0.1
SB2	停止按钮	I0.1	KM2	星接接触器	Q0.2
KH	热继电器	I0.2	KM3	角接接触器	Q0.3


网络1 电动机Y-△启动控制程序

 

网络1 电动机Y-△启动控制程序

```
LD I0.0
O M0.0
AN I0.1
A I0.2
= M0.0
```

网络2

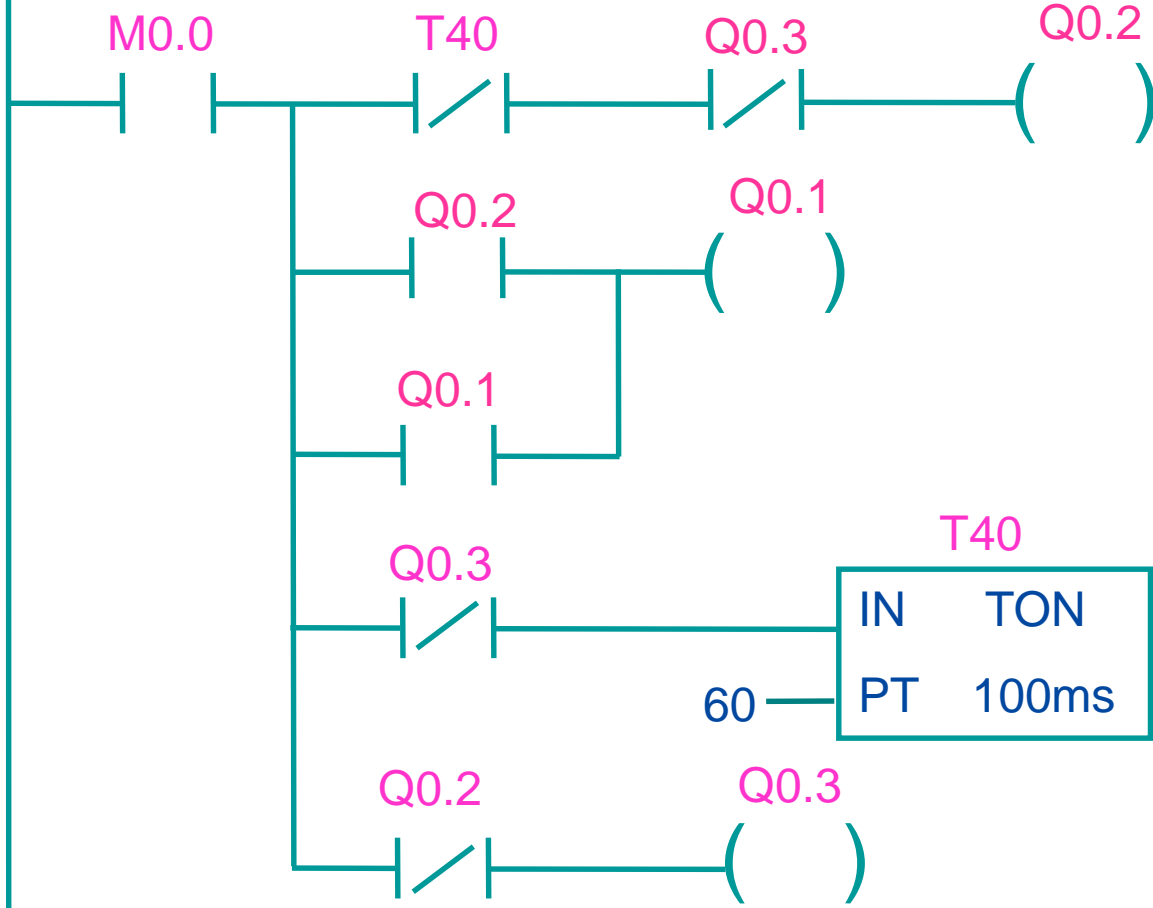

网络2

```
LD M0.0
LPS
AN T40
AN Q0.3
= Q0.2
LRD
LD Q0.2
O Q0.1
ALD
= Q0.1
LPP
LPS
AN Q0.3
TON T40,60
LPP
AN Q0.2
= Q0.3
```



# 可编程控制器原理及应用

标准常开触点指令:

LD    A            0



标准常闭触点指令:

LDN   AN    ON



立即常开触点指令:

LDI   AI    OI



立即常闭触点指令:

LDNI   ANI    ONI



# 可编程控制器原理及应用

立即输出指令:


=I bit

立即置位:


SI bit, N

立即复位:

RI bit, N

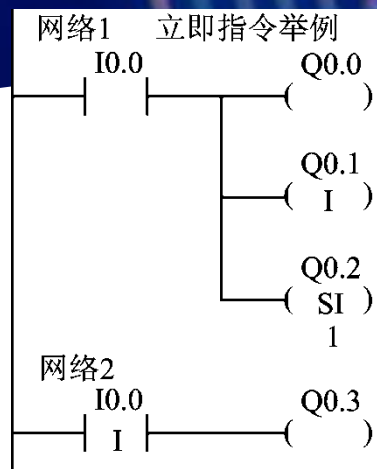

(a) 梯形图

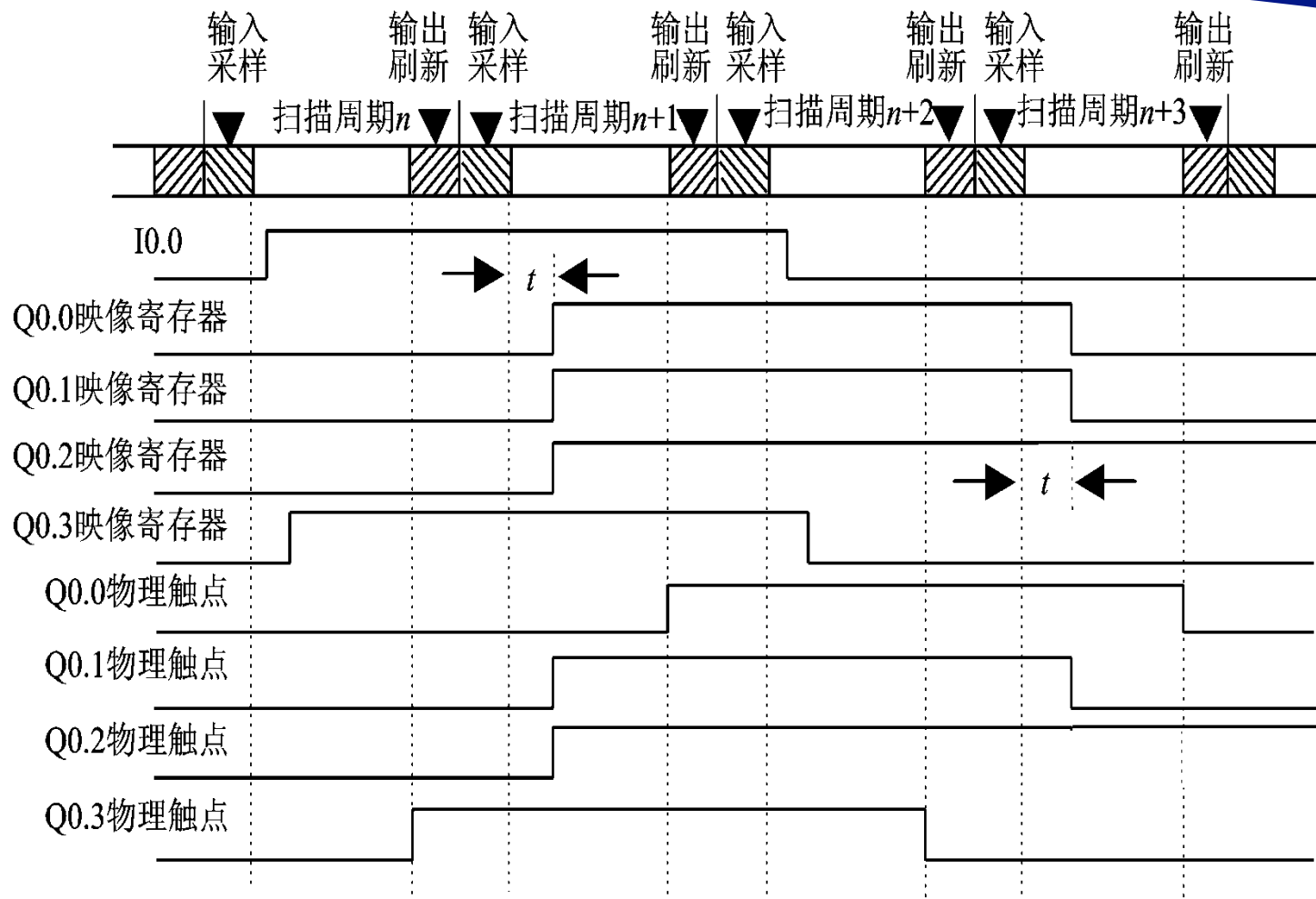

(c) 时序图