


第1章的电动基本规律

值班首页 1

我们必须在9月16日付税


练习1电阻协会

确定在以下组合中的等效电阻。

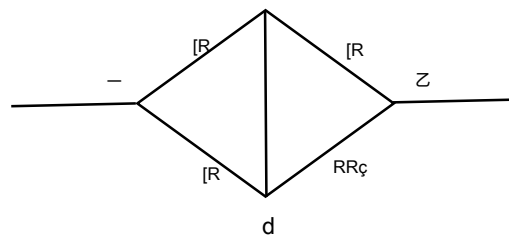

年2线性电路的研究

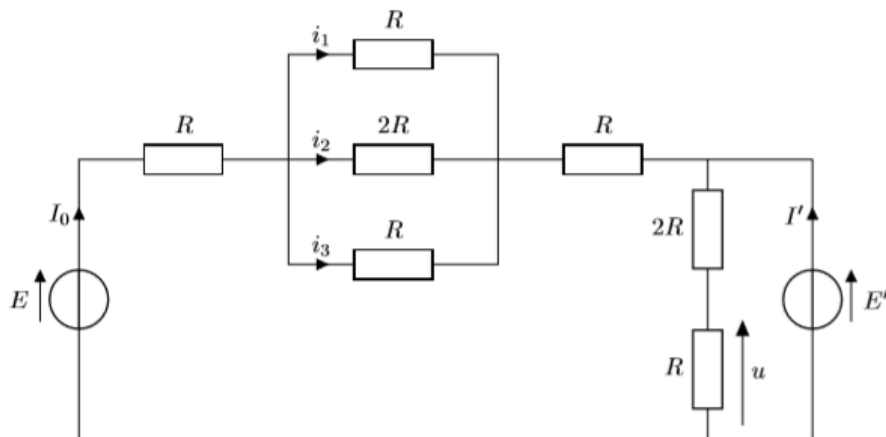考虑下面的网格。我们给 $E = 10V$, $E' = 6V$ 和 $R = 1\Omega$ 。



2.1 给我的表达 u 取决于 R , E 和 E' 。使数字应用。

2.2 给根据 E 和 R 的 u 的表达使数字应用。

2.3。给表达 u 与 E' 和 R .使数字应用。

2.4。给我的表达 i_1 , i_2 和 i_3 根据 E , E 和 R .使数字应用。